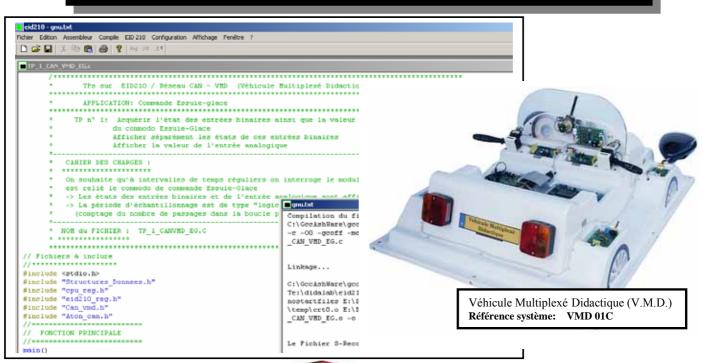
# **MANUEL** de TRAVAUX PRATIQUES

Système CAN - V.M.D.  ${f V}$ éhicule  ${f M}$ ultiplexé  ${f D}$ idactique







- Environnement de développement intégré (Editeur, assembleur, linkeur, loadeur) Réf: EID210
- Compilateur "C" Réf: EID210 100
- Noyau temps réel MTR86 (option) Réf: EID210 200



#### Notices techniques associées

- Sur la carte processeur EID210 000 seule Réf: EID210 010
- Sur le système V.M.D. Réf: EID055 010
   Sur le "CAN Expander" MCP25050 et Contrôleur CAN SJA1000

#### Manuels de TP associés autres

- -Sur la carte processeur EID210000 seule Réef: EID210040
- -Sur la carte simulateur E/S EID210000 seule Réef: EID211040
- avec bus CAN-VMD et noyau temps réel MTR86 Réf: EID050 050
- avec carte réseau ethernet Réf: EID213 040



Z.A. La Clef St Pierre - 5, rue du Groupe Manoukian 78990 ELANCOURT France

Tél.: 33 (0)1 30 66 08 88 - Télécopieur : 33 (0)1 30 66 72 20 e-mail: ge@didalab.fr Web: www.didalab.fr

Version du: 20/07/2010 Référence document : EID050040

### **SOMMAIRE**

1 TP N°1: FAIRE COMMUTER LES LAMPES D'UN BOC OPTIQUE	5
1.1 SUJET:	5
1.2 ELEMENTS DE SOLUTION	6
1.2.1 Analyse	6
1.2.2 Organigramme	7
1.2.3 Programme en "C"	8
2 TP N°2: ACQUERIR L'ETAT DU COMMODO FEUX	9
2.1 SUJET	9
2.2 ELEMENTS DE SOLUTION	10
2.2.1 Analyse	10
2.2.2 Organigramme	11
2.2.3 Programme en "C"	12
3 TP N°3: VERIFIER LE FONCTIONNEMENT D'UN BLOC OPTIQUE	13
3.1 SUJET	13
3.2 ELEMENTS DE SOLUTION	14
3.2.1 Analyse	14
3.2.2 Organigrammes	17
3.2.3 Programme en "C"	19
4 TP N°4: COMMANDER FEUX A PARTIR DU COMMODO FEUX	23
4.1 SUJET:	23
4.2 ELEMENTS DE SOLUTION	24
4.2.1 Analyse	24
4.2.2 Organigrammes	25
4.2.3 Programme en "C"	26
5 TP N°5: COMMANDER LE MOTEUR ESSUIE GLACE	31
5.1 SUJET	31
5.2 ELEMENTS DE SOLUTION	32
5.2.1 Analyse	32
5.2.2 Organigramme:	34
5.2.3 Programme en "C"	35
6 TP N°6: FAIRE BATTRE LE BALAI D'ESSUIE GLACE	37
6.1 SUJET	37
6.2 ELEMENTS DE SOLUTION	38
6.2.1 Analyse	38
6.2.2 Organigramme:	39
6.2.3 Programme en "C"	40
7 TP N°7: REGULER LA VITESSE DU BALAI D'ESSUIE GLACE	43
7.1 SUJET	43
7.2 ELEMENTS DE SOLUTION ETAPE N°1	44
7.2.1 Analyse étape n°1	44
7.2.2 Organigramme étape n°1	45
7.2.3 Programme en "C" de l'étape n°1	46

7.3 ELEMENTS DE SOLUTION ETAPE N°2	48
7.3.1 Analyse étape n°2	48
7.3.2 Organigramme étape n°2	49
7.3.3 Programme en langage "C"	50
7.4 ELEMENTS DE SOLUTION ETAPE N°3	52
7.4.1 Analyse étape n°3	52
7.4.2 Organigramme partiel étape n°3	52
7.4.3 Programme partiel étape n°3	52
8 TP N°8: FAIRE LA COMMANDE DU SYSTEME ESSUIE GLACE	53
8.1 SUJET	53
8.2 ELEMENTS DE SOLUTION	54
8.2.1 Analyse	54
8.2.2 Organigramme	55
8.2.3 Programme en "C"	57
9 TP N°9: ENSEMBLE DES COMMANDES AU VOLANT	61
9.1 Sujet	61
9.2 ELEMENTS DE SOLUTION	62
9.2.1 Analyse	62
9.2.2 Organigramme général	63
9.2.3 Programme en "C"	64
10 ANNEXES	71
10.1 FICHIER DE DEFINITION PROPRE AU SYSTEME CAN_VMD	71
10.2 FICHIER DE DEFINITION PROPRE A LA CARTE ATON	73

## 1 TP N°1: FAIRE COMMUTER LES LAMPES D'UN BOC OPTIQUE

## 1.1 Sujet

Objectifs :	<ul> <li>Comprendre et utiliser les structures de données spécifiques proposées,</li> <li>Comprendre et utiliser les fonctions spécifiques proposées.</li> <li>Définir puis envoyer une trame de données à un module CAN destinataire, accessible une adresse donnée.</li> <li>Tester si une trame a été reçue.</li> <li>Visualiser sur l'écran les trames reçues ainsi que les trame envoyées.</li> </ul>
Cahier des charges :	Au départ toutes les lampes du bloc "Feux avant droit" sont éteintes. On souhaite réaliser la fonction "chenillard" avec les 4 lampes du bloc (à intervalles de temps réguliers, on éteint la lampe précédemment allumée et on allume la suivante).  → Les trames reçues ou envoyées sur le bus CAN sont affichées.  → La temporisation est de type "logiciel" (comptage du nombre de passages dans la boucle principale)  Le programme devra permettre, après un minimum de modifications, de réaliser la même fonction avec les blocs , "Feux avant gauche" puis "Feux arrière droit" et enfin "Feux arrière gauche".

#### Matériels et logiciels nécessaires :

Micro ordinateur de type PC sous Windows 95 ou ultérieur

Logiciel Editeur-Assembleur-Debogueur

Si programmation en C, Compilateur GNU C/C++ Réf: EID210100

Carte processeur 16/32 bits à microcontrôleur 68332 et son environnement logiciel

(Editeur-CrossAssembleur-Debogueur) Réf: EID210000

Carte réseau CAN PC/104 de chez ATON SYSTEMES Réf : EID004000

Réseau CAN avec modules 4 sorties de puissance destiné aux feux Réf : EID051000

Câble de liaison USB, ou à défaut câble RS232, Réf : EGD000003

Alimentation AC/AC 8V, 1A Réf: EGD000001,

Alimentation 12V pour l'alimentation des modules CAN (réseau "énergie").

Durée estimée : 3 heures

## 1.2 Eléments de solution

Manuel de travaux pratiques

## 1.2.1 Analyse

#### Chenillard sur feux avant droit

Si l'on souhaite définir l'état des sorties d'un module 4sorties de puissance, il faut lui envoyer une trame de type IM "Input Message" avec la fonction "Write Register" sur son registre d'accès au port de sortie "GPLAT" (d'après notice technique du circuit MCP25050 page 22).

En effet, vu du module, il reçoit une trame de commande lui demandant de changer l'état de son registre de sortie qui impose l'état des différentes sorties du circuit d'interface MCP25050.

Pour un IM "Input Message" le registre concerné est le RXF1 ce qui conduit, pour les feux avant droit, à l'identificateur de basse 0E 88 xx xx (voir tableau des identificateur chapitre 1). Les 3 bits de poids faibles doivent être obligatoirement à 0 (d'après notice technique du circuit MCP25050 page 22) et on choisit de mettre également à 0 les autres bits indifférents, ce qui conduit en définitive à l'identificateur 0E880000 (seul 29 bits utiles) dont le label défini dans le fichier "CAN\_VMD.h" est "T\_Ident\_IM\_FVD".

Définition de la trame de commande (voir dans chapitre 1 de ce document la définition des différents champs de la trame destinée à cet exemple.

#### Remarques

- Dans la trame de commande, il y a trois paramètres, définis dans la zone "data" de la trame:
  - → Paramètre "addr" (au rang 0 des "data") définit l'adresse registre concerné par l'écriture. Dans le cas présent, c'est GPLAT et son adresse est 1E h (Page 15 notice MCP25050). 02h+décalage (note1) = 02h +1Ch =1Eh
  - → Paramètre "mask" (au rang 1 des "data") permet de laisser inchangés certains bits du registre si ceux-ci ne doivent pas être affectés par l'opération d'écriture.
     Dans notre cas les sorties de puissance sont connectées sur les 4 bits de poids faibles du port. Les 4 bits de poids forts devront donc être masqués, soit la valeur du masque: 0Fh
  - → Paramètre "value" (au rang 2 des "data") permet de définir l'état des sorties non masquées.

    Dans notre cas, pour réaliser la fonction "chenillard", il faudra donner les valeurs successives 00, puis 01, puis 02, puis 04 et enfin 08.
- Suite à un IM "Input Message", si le message a été bien reçu par son destinataire, celui-ci doit renvoyer une trame d'acquittement module dont l'identificateur est défini par TXID1. Dans le cas du module « feux avant droit », l'identificateur de message d'acquittement sera 0E A0 00 00 dont le label "T\_Ident\_AIM\_FVD a été définui dans le fichier CAN VMD.h (d'après tableau chapitre 1).

Il faut veiller à n'envoyer une deuxième trame de commande à un nœud que s'il a répondu par une trame d'acquittement "AIM" à la première.

#### Chenillard sur les autres feux

Les seules choses à changer ce sont les identificateurs :

Pour Feux aVant Gauche


Pour Feux aRrière Droit

Identificateur message écriture sur port sortie (registre RXF1): 0F880000 -> T\_Ident\_IM\_FRD Identificateur message d'acquittement (registre TXD1): 0FA00000 -> T\_Ident\_AIM\_FRD

Pour Feux aRrière Gauche

Identificateur message écriture sur port sortie (registre RXF1): 0F080000 -> T\_Ident\_IM\_FRG Identificateur message d'acquittement (registre TXD1): 0F200000 -> T\_Ident\_AIM\_FRG

## 1.2.2 Organigramme

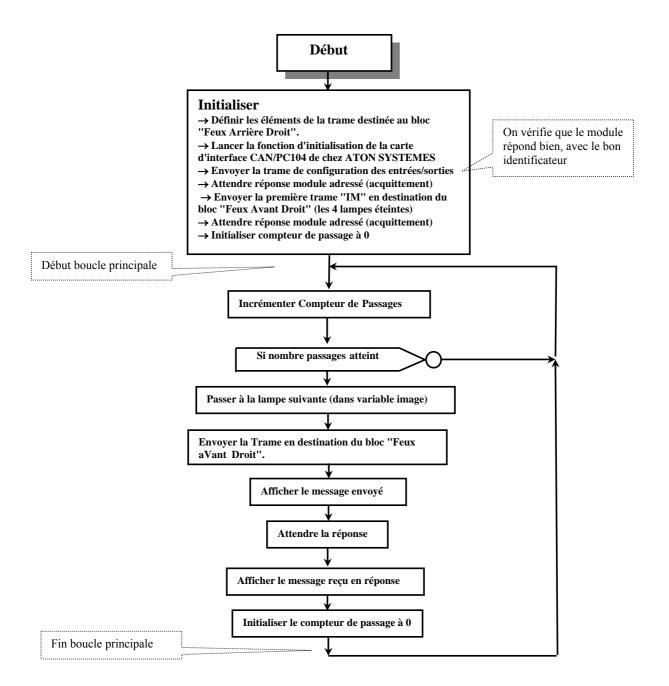

### 1.2.3 Programme en "C"

```
* TP sur EID210 / Réseau CAN - VMD (Véhicule Multiplexé Didactique)
                                        TP n 1: Faire commuter les feux d'un bloc optique
                           CAHIER DES CHARGES :
                            On souhaite qu'à intervalles de temps réguliers on déactive la sortie précédemment activée
                           on soundite qu'a intervalle de Cemps legatiels on deactive la si
pour activer la suivante (fonction chenillard)

-> Les trames reçues et envoyées sur le bus CAN sont affichées

-> La temporisation est de type "logiciel"

(comptage du nombre de passages dans la boucle principale)
                     * NOM du FICHIER : CAN_VMD_TP1.C
                     ************************************
 // Fichiers à inclure //**********
#include <stdio.h>
#include "Structures_Donnees.h"
#include "cpu_reg.h"
#include "eid210_reg.h"
#include "Can_vmd.h"
 #include "Aton_can.h"
 // FONCTION PRINCIPALE
main()
 {// Déclaration des variables locales
 Trame Trame_Recue;
Trame T_IM_Feux; // Trame de type "Input Message" pour commande module 4 Sorties de puissance
 int Compteur_Passage,Cptr_TimeOut;
/* Initialisation DU SJA1000 de la carte ATON-Systemes" sur bus PC104 */
 Init_Aton_CAN();
        Définition trame pour activer bloc optique arrière droit
// Definition trame pour activer bloc optique arrière droit
// D'aprés doc 501000 et doc MCP25050 pages 22 (fonction "Write Register") et 15 (Adresse GPLAT)
T_IM_Feux.trame_info.registre=0x00;
T_IM_Feux.trame_info.champ.extend=1; // On travaille en mode étendu
T_IM_Feux.trame_info.champ.dlc=0x03; // Il y aura 3 données de 8 bits (3 octets envoyés)
T_IM_Feux.ident.extend.identificateur.ident=0x0F880000;// C'est l'identificateur du bloc optique arrière droit
T_IM_Feux.data[0]=0x1F;
                                                           // première donnée -> "Adresse" du registre concernée (GPDDR donne la direction des I/O) adresse = 1Fh
page 16
 T_IM_Feux.data[1]=0x7F;
 T_IM_Feux.data[1]=0x7F; // deuxième donnée -> "Masque" -> les sorties sont sur les 4 bits de poids faibles
T_IM_Feux.data[2]=0xF0; // troisième donnée -> "Valeur" -> Les sorties sont sur les 4 bits lsb
// Envoi trame pour définir de la direction des entrées sorties
__Message_Pb_Affiche=0;
do {Ecrire_Trame(T_IM_Feux);// Envoyer trame sur réseau CAN
                       Cptr_TimeOut=0;
do{Cptr_TimeOut++;}while((Lire_Trame(&Trame_Recue)==0)&&(Cptr_TimeOut<200));
                       if(Cptr_TimeOut==200)
                                         {if(I_Message_Pb_Affiche==0)
                                                             {I Message Pb Affiche=1;
                                                                pcintf(" Pas de reponse a la trame de commande en initialisation \n");
printf(" Verifier si alimentation 12 V est OK \n");}}
         }while(Cptr_TimeOut==200);
// Initialiser les sorties à 0
T_IM_Feux.data[0]=0x1E; /
// Intrial les Soitles de Soitles de la Soitles de la Soitles de la Soitles de Soitles d
Ecrire_Trame(T_IM_Feux); // Envoyer trame sur réseau CAN
do{}while(Lire_Trame(&Trame_Recue)==0); // Attendre réponse "Acquittement"
 // Initialisations des variables diverses
 clsscr(),Compteur_Passage=0;
 // Pour afficher titre
// Boucle principale //*********
while(1) {Compteur_Passage++;
    if (Compteur_Passage==400000)
                                         {// C'est la fin temporisation // On passe à la lampe suivante en modifiant le paramétre "Valeur" du message switch(T_IM_Feux.data[2])
                                                              {case 0 : T_IM_Feux.data[2]=0x01;
                                                                                    break;
                                                                case 1 : T_IM_Feux.data[2]=0x02;
                                                                                  break;
                                                                case 2 : T_IM_Feux.data[2]=0x04;
                                                                break;
case 4 : T_IM_Feux.data[2]=0x08;
                                                                break;
case 8 : T_IM_Feux.data[2]=0;
                                                              break;
default : T_IM_Feux.data[2]=0;}
                                        }// FIN de la boucle principale
}// FIN de la fonction principale
```

## 2 TP N°2: ACQUERIR L'ETAT DU COMMODO FEUX

## 2.1 Sujet

Objectifs :	<ul> <li>Définir, puis envoyer une trame interrogative à un module d'entrées, accessible à une adresse définie.</li> <li>Tester si une trame a été reçue.</li> <li>Extraire d'une trame réponse les informations attendues.</li> <li>Visualiser sur l'écran les trames reçues ainsi que les trames envoyées.</li> <li>Visualiser sur l'écran les données attendues.</li> </ul>
Cahier des charges :	A intervalles de temps réguliers, on interroge le module sur lequel est connecté le commodo lumières afin de connaître son état.  → Les trames reçues ou envoyées sur le bus CAN sont affichées.  → La temporisation est de type "logiciel"  (comptage du nombre de passages dans la boucle principale)  → Les différentes commandes imposées par la position de la manette
	commodo seront affichées individuellement.

#### Matériels et logiciels nécessaires :

Micro ordinateur de type PC sous Windows 95 ou ultérieur Logiciel Editeur-Assembleur-Debogueur Si programmation en C, Compilateur GNU C/C++ Réf: EID210100

Carte processeur 16/32 bits à microcontrôleur 68332 et son environnement logiciel

(Editeur-CrossAssembleur-Debogueur) Réf: EID210000

Carte réseau CAN PC/104 de chez ATON SYSTEMES Réf : EID004000

Réseau CAN avec un module 8 Entrées logiques destiné au commodo Réf : EID050000

Câble de liaison USB, ou à défaut câble RS232, Réf : EGD000003

Alimentation AC/AC 8V, 1A pour l'alimentation de l'unité centrale Réf : EGD000001,

Alimentation 12V pour l'alimentation des modules CAN (réseau "énergie").

Durée: 3 heures

### 2.2 Eléments de solution

## 2.2.1 Analyse


A intervalles de temps réguliers, on interroge le module 8 entrées sur lequel est connecté le commodo lumière.

#### Définition de la trame image de la trame interrogative qui sera envoyée

Dans ce cas, la trame envoyée par le contrôleur CAN (Circuit SJA1000 sur carte CAN PC104) sera vue par le récepteur (circuit MCP25050 sur module) comme un "Information Request message", avec la fonction "Read register" (voir documentation technique du MPC25025 pages 22).

D'après le tableau donné page 22 de la notice du MCP25050, l'identificateur lui-même contiendra l'adresse du registre lu. Cette adresse est placée sur les bits ID15 à ID8 de l'identificateur en mode étendu (bits qui seront réceptionnés et placés dans le registre RXBEID8). Le registre concerné est GPPIN d'adresse 1Eh " (voir documentation technique du MPC25025 pages 37)..

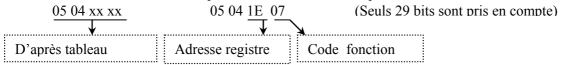D'autre part, les trois bits de poids faibles de l'identificateur en mode étendu devront être positionnés à 1. L'identificateur défini dans le chapitre 1 devra donc être complété comme suit:



→ Définition de variables structurées sous le modèle "Trame":

Trame T\_IRM\_Commodo\_Feux;

// Trame destinée à l'interrogation du module 8 entrées sur lequel est connecté le commodo lumière

Rem: La variable structurée T IRM Commodo comportera 5 octets utiles seulement, 1 octet pour trame info et 4 octets pour l'identificateur en mode étendu (qui comprendra l'adresse du registre concerné par la lecture.

- → Accès et définition des différents éléments de la variable structurée "T IRM Commodo"
  - T\_IRM\_Commodo.trame\_info.registre=0x00; //On initialise tous les bits à 0
    T\_IRM\_Commodo.trame\_info.champ.extend=1; //On travaille en mode étendu

  - T\_IRM\_Commodo.trame\_info.champ.rtr=0x01; // Type trame
  - T\_IRM\_Commodo.trame\_info.champ.dlc=0x01; //Il y aura 1 octet de données
  - T\_IRM\_Commodo\_ad.ident.extend.identificateur.ident=0x05041E07;

//! c'est sur 29 bits Pour définir l'adresse du commodo

Des labels définissant les différents identificateurs ont été déclarés dans le fichier CAN VMD.h

### Définition de la trame image de la trame qui sera reçue en réponse

D'après la définition des identificateurs donnée en chapitre 1, une trame de réponse à une IRM a le même identificateur que la trame interrogative qui en a été à l'origine.


Vu du module (du MCP25050), la réponse à un IRM (Information Request Message) est un OM (Output Message).

La différence avec la trame interrogative origine est que cette trame réponse comporte le paramètre "value" (au rang 0 de la partie "data" de la trame). Ce paramètre est l'image du port d'entrée. On récupère donc l'état des différentes commandes.

#### Accés aux différents états binaires des commandes

Le paramètre "value" de la trame réponse, récupéré dans la donnée de rang 0 est un octet image des entrées. Les différents bits de cet octet sont extraits individuellement grâce à une structure de données définie dans le fichier CAN VMD.

Page: 10/74

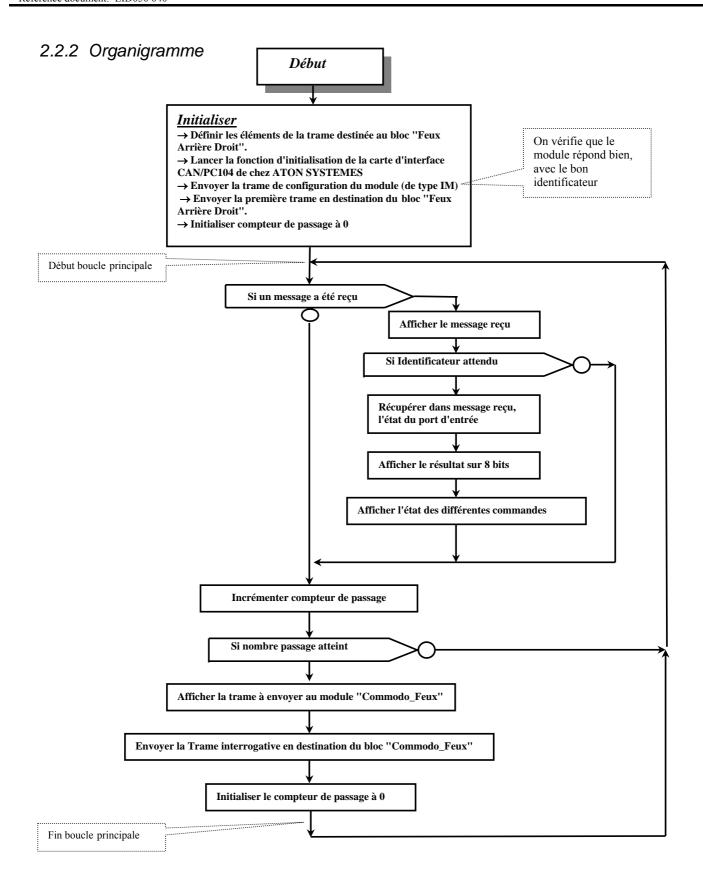

### 2.2.3 Programme en "C"

```
.....
              * TP sur EID210 / Réseau CAN - VMD (Véhicule Multiplexé Didactique)
                           TP n 2: Acquérir l'état du commodo de commande feux et afficher les états des entrées
                   CAHIER DES CHARGES :
                   On souhaite qu'à intervalles de temps réguliers on interroge le module 8 entrées sur lequel
                  est relié le commodo de commande des phares

-> Les trames reçues et envoyées sur le bus CAN sont affichées

-> Les états des entrées sont affichés
                  -> La temporisation est de type "logiciel" (comptage du nombre de passages dans la boucle principale)
              * NOM du FICHIER : CAN_VMD_TP2.C
              // Fichiers à inclure //**********
#include <stdio.h>
#include "Structures_Donnees.h"
#include "cpu_reg.h"
#include "eid210_reg.h"
#include "Can_vmd.h"
#include "Aton_can.h"
//==========
// FONCTION PRINCIPALE
main()
{int Compteur_Passage; // Définition de variables locales
Trame Trame_Recue;
Trame T_IRM_Commodo_Feux; // Trame pour interroger Module 8E sur Commodo Feux IRM -> Information Request Message Trame
clsscr();
    Initialisation DU SJA1000 de la carte industrielle Aton-CAN au format PC104 */
Init_Aton_CAN();
// Pour initialiser les liaison en entrées
T IM Commodo Feux.trame info.registre=0x00;
T_IM_Commodo_Feux.trame_info.champ.extend=1; // On travaille en mode étendu
T_IM_Commodo_Feux.trame_info.champ.extend=1; // On travaille en mode étendu
T_IM_Commodo_Feux.trame_info.champ.dlc=0x03; // Il y aura 3 données de 8 bits (3 octets envoyés)
T_IM_Commodo_Feux.ident.extend.identificateur.ident=Ident_T_IM_Commodo_Feux;
T_IM_Commodo_Feux.data[0]=0x1F; // première donnée -> "Adresse" du registre concerné;GPDDR donne la direction des I/O) page 16
T_IM_Commodo_Feux.data[1]=0x7F; // deuxième donnée -> "Masque" -> Tous les bits concernés sauf GPO (voir doc page 16)
T_IM_Commodo_Feux.data[2]=0x7F; // troisième donnée -> "Valeur" -> Tous les bits en entrée
// Envoi trame pour définir de la direction des entrées sorties I_Message_Pb_Affiche=0;
do {Ecrire_Trame(T_IM_Commodo_Feux); // Envoyer trame sur réseau CAN
               Cptr_TimeOut=0;
do{Cptr_TimeOut++;}while((Lire_Trame(&Trame_Recue)==0)&&(Cptr_TimeOut<200));
               if(Cptr_TimeOut==200)
                           {if(I_Message_Pb_Affiche==0)
                                         {I_Message_Pb_Affiche=1;
                                          pcintf(" Pas de reponse a la trame de commande en initialisation \n");
printf(" Verifier si alimentation 12 V est OK \n");}}
     }while(Cptr_TimeOut==200);
clsscr();
// Pour trame interrogative envoyée au commodo lumiere -> 'IRM' (Information Request Message)
// Définir données d'identification
T_IRM_Commodo_Feux.trame_info.registre=0x00;
T_IRM_Commodo_Feux.trame_info.champ.extend=1;
T_IRM_Commodo_Feux.trame_info.champ.dlc=0x01;
T_IRM_Commodo_Feux.trame_info.champ.rtr=1;
T IRM Commodo Feux.ident.extend.identificateur.ident=Ident T IRM Commodo Feux; // Voir définitions dans fichier CAN VMD.h
Ecrire_Trame(T_IRM_Commodo_Feux); // On envoi une première trame
// Initialiser les variables diverses
Compteur_Passage=0;
// Pour afficher titre
/ Boucle principale
while(1) { if (1==Lire_Trame(&Trame_Recue)) // On teste si une trame a été reçue; La fonction renvoie 1 dans ce cas {gotoxy(4,10),printf("Trame recue en reponse a la demande: c'est une 'OM' (Output Messsage) \n");
                           Affiche Trame(Trame Recue);
                           if (Trame_Recue.ident.extend.identificateur.ident==Ident_T_IRM_Commodo_Feux)
                                         { // On a reçu l'état du commodo donc on affiche les nouveaux états 
Etat_Commodo_Feux.valeur=~Trame_Recue.data[0]; 
gotoxy(4,16);
                                        gotoxy(4,16);
printf("Etat des differentes entrees imposees par le commodo:\n");
printf(" Octet recupere et complemente (en Hexa) =%2.2x\n",Etat_Commodo_Feux.valeur);
printf(" Veilleuse= %d , Code= %d , Phare= %d\n",Cde_Veilleuse,Cde_Code,Cde_Phare);
printf(" clignotant gauche= %d , clignotant droit= %d\n",Cde_Clign_Gauche,Cde_Clign_Droit);
printf(" Klaxon= %d\n",Cde_Klaxon);
printf(" Feux de stop= %d\n",Cde_Stop);
printf(" Commande Warning= %d\n",Cde_Warning);}
                                        printf("
             Compteur Passage++;
                 (Compteur_Passage==5000)
                           {Compteur_Passage=0;// C'est la fin de temporisation
                           gotoxy(4,6);
printf("Trame de demande etat commodo: c'est une 'IRM' Input Request Mesage\n");
                           Affiche_Trame(T_IRM_Commodo_Feux);
Ecrire_Trame(T_IRM_Commodo_Feux);
}// FIN de la boucle principale
}// FIN fonction principale
```

## 3 TP N°3: VERIFIER LE FONCTIONNEMENT D'UN BLOC OPTIQUE

## 3.1 Sujet

Objectifs :	<ul> <li>Analyser un schéma structurel afin de définir la mise œuvre d'une fonction matérielle par une fonction logicielle.</li> <li>Enchaîner des trames interrogatives et des trames de commande pour satisfaire un cahier des charges imposé.</li> <li>Tester les trames réponse reçues.</li> <li>Extraire d'une trame réponse les informations attendues.</li> <li>Analyser les informations reçues et faire un diagnostique.</li> <li>Représenter par un diagramme des états un cahier des charges imposé.</li> <li>Coder et programmer un diagramme des états.</li> <li>Réaliser des actions cycliques, de périodes précises.</li> </ul>
Cahier des charges :	On souhaite en enchaînement cyclique des différents états d'un bloc optique (Rien, Veilleuse, Veilleuse + Code, Veilleuse + Phare etc) et un fonctionnement du clignoteur.  On réalisera en plus des fonctions de contrôle:  - On vérifiera que le module commandé renvoi bien une trame d'acquittement.  - On vérifiera (par fonction logicielle) que les lampes commandées sont effectivement allumées (consomment du courant).  → On affichera quelles sont les lampes concernées ainsi que le résultat du test.  → Le clignotement (du clignotant) sera indépendant de la permutation des autres lampes ainsi que de la période de contrôle.  On impose les périodes suivantes, dans l'ordre de priorité décroissante:  - période de permutation des lampes 3,5 S,  - période de commutation du clignoteur 1,6 S.  Ces périodes devront pouvoir être modifiées facilement.  → Le programme devra permettre un changement aisé de bloc cible.

#### Matériels et logiciels nécessaires :

Micro ordinateur de type PC sous Windows 95 ou ultérieur

Logiciel Editeur-Assembleur-Debogueur

Si programmation en C, Compilateur GNU C/C++ Réf: EID210100

Carte processeur 16/32 bits à microcontrôleur 68332 et son environnement logiciel

(Editeur-CrossAssembleur-Debogueur) Réf: EID210000

Carte réseau CAN PC/104 de chez ATON SYSTEMES Réf : EID004000

Réseau CAN avec modules 4 Sorties de puissance destinés aux feux Réf : EID051000 et le bloc optique associé

Câble de liaison USB, ou à défaut câble RS232, Réf : EGD000003

Alimentation AC/AC 8V, 1A pour l'alimentation de l'unité centrale Réf : EGD000001,

Alimentation 12V pour l'alimentation des modules CAN (réseau "énergie").

Durée: 4 heures

## 3.2 Eléments de solution

Manuel de travaux pratiques

## 3.2.1 Analyse

### Principe de détection de charge électrique coupée (rupture filament)

Le circuit de puissance de référence "VN05", qui équipe les modules 4 sorties de puissance, génère un signal de diagnostic repérée "STAT" -> STATus (se référer à la data sheet du circuit VN05).

Dans le cas ou on active le circuit de puissance, si le courant de charge est proche de 0 (filament ampoule coupé par exemple), le signal "STATus" passe à 0. Le seuil du courant de sortie qui entrîne la mise à 0 de la sortie "STATus" est de 5 mA (valeur mini) à 180 mA (valeur maxi).

Dans le cas des modules 4 sorties de puissance, les LEDs qui sont destinées à indiquer si une sortie de puissance est activée ne consomme pas un courant suffisant pour inhiber cette fonction de diagnostic.

D'après la notice technique du système CAN-VMD et le schéma structurel du module 4sorties de puissance, ces 4 signaux "STATus" sont reliés au circuit d'interface CAN MCP25050 et constituent donc des entrées de diagnostic que l'on peut lire via le réseau CAN:

- la sortie "STATus" du circuit de puissance pilotée par GP0 est reliée à GP4,
- la sortie "STATus" du circuit de puissance pilotée par GP1 est reliée à GP5,
- la sortie "STATus" du circuit de puissance pilotée par GP2 est reliée à GP6,
- la sortie "STATus" du circuit de puissance pilotée par GP3 est reliée à GP7.

## Activation des lampes et diagnostique du bloc optique avant droit

Pour allumer les lampes, il faut envoyer une trame de type IM "Input message" avec la fonction "Write Register" sur son registre d'accès au port de sortie "GPPIN" (d'après notice technique du circuit MCP25050 page 22).

Dans ce cas, d'après tableau donné chapitre 1, pour le bloc avant droit, l'identificateur sera 0E880000, le paramètre "addr" sera 1E (adresse du registre GPLAT – page 37 de la "Data sheet" du MCP25à50), le paramètre "mask" sera 0F (les 4 sorties sont sur les 4 bits de poids faibles du port), le paramètre "value" sera défini par l'état souhaité.

Pour récupérer les états logiques imposés sur un port d'entrée, il faut envoyer au module considéré une trame IRM "Information Request message" avec la fonction "Read register". Dans ce cas, l'identificateur contient l'adresse du registre considéré (GPPIN d'adresse 1E - d'après notice technique du circuit MCP25050 page 37) ainsi que le code fonction 07.

Par conséquent, pour le feux avant droit (d'après le tableau donné au chapitre 1 de ce document) l'identificateur à donner sera en définitive 0E 841E 07 et la trame ne comportera pas de paramètre en zone "data". Le module récepteur de cette trame répondra avec le même identificateur, mais avec au rang 0 de la zone

"Data", l'état du port d'entrée.

#### Permutation des lampes

On souhaite la suite des états des lampes suivante:

aucune puis, veilleuse seule puis, veilleuse + code puis, veilleuse + phare.

Cet enchaînement séquentiel peut être représenté par le diagramme de états représenté ci-après



On passera d'un état à un autre en fin de "temporisation feux".

De même pour la lampe "Clignotant", le changement d'état de fera à chaque fin de "temporisation clignotant".

#### Réalisation des temporisations

On envisage de mettre en œuvre le "timer programmable" interne au microprocesseur. On configure celui-ci pour qu'il génère une interruption toutes les 10 mS. Un dispositif de comptage permet de positionner des indicateurs binaires informant de la fin de telle ou telle temporisation.

Initialisations à réaliser:

#### Structure de données

Il est utile d'avoir en mémoire, une image de l'état des lampes du bloc optique (image de l'état du port de sortie du module). Quand on souhaite changer l'état d'une lampe, on agit sur l'un des bits de cette image. Ensuite cette image fait partie de la trame de commande.

La donnée envoyée dans une trame de commande (ou récupérée suite à une trame interrogative) étant sur 8 bits on utilise la structure de données "byte bits" définie dans le fichier "Structures-Donnees.h".

Pour la commande des feux

On définit la variable image

byte\_bits Image\_Feux;

On définit ensuite des variables binaires, images de l'état des lampes:

- pour un bloc optique avant

```
#define Veilleuse Image_Feux.bit.b0
#define Code Image_Feux.bit.b1
#define Phare Image_Feux.bit.b2
#define Clignot Image_Feux.bit.b3

- pour un bloc optique arrière
#define Lumiere Image_Feux.bit.b0
#define Stop Image_Feux.bit.b1
#define Clignot Image_Feux.bit.b2
#define Autre Image_Feux.bit.b3 // sur le V.M.D. c'est le claxon qui est piloté
```

Pour allumer une lampe, il suffira de:

- changer l'état dans la mémoire image,

```
Phare=1; // pour exemple
```

- transférer la mémoire image dans le paramètre "value" de trame de commande (trame IM),

```
T IM Feux.data[2]= Image Feux.valeur;
```

- envoyer la trame de commande,

```
Ecrire_Trame(T_IM_Feux); // IM -> pour se rappeler que c'est une trame de commande
```

De même pour le contrôle de l'état des ampoules:

- On définit la variable image byte bits Image Etat Feux;

On définit ensuite des variables binaires, images de l'état des lampes:

```
#define Etat_Veilleuse Image_Etat_Feux.bit.b0
#define Etat_Code Image_Etat_Feux.bit.b1
#define Etat_Phare Image_Etat_Feux.bit.b2
#define Clignot Image_Etat_Feux.bit.b3
```

Pour lire l'état, on envoie une trame interrogative

Ecrire\_Trame(T\_IRM\_Feux); // IRM -> pour se rappeler que c'est une trame interrogative

Dans la trame de réponse on récupère dans le paramètre de rang 0, le résultat de lecture du port

```
Image_Etat_Feux.valeur = Trame_recue.data[0];
```

On peut alors comparer les états logique des bits "status" on fonction des sorties pilotées, soit par exemple:

```
- si Phare = 1 et Etat_Phare = 0 c'est que ampoule grillée ou rien n'est connecté,
```

```
- si Phare = 1 et Etat Phare = 1 c'est OK.
```

Pour le codage du diagramme des états

On envisage un codage de type décimal de chacun des états et une variable qui prendra successivement les valeurs correspondante:

```
#define Etat_aucune 0
#define Etat_veilleuse 1
#define Etat_code 2
#define Etat_phare 3
```

#### Structure du programme

La fonction principale est composée de deux parties:

- une partie "Initialisation" qui n'est exécutée qu'une seule fois,
- une boucle principale qui est parcourue tant que l'on ne fait pas un "Reset".


Dans la boucle principale, on n'envoie une trame que dans la mesure où le module récepteur de la trame précédemment envoyée a répondu:

- par une trame d'acquittement dans le cas d'une réponse à une "IM",
- soit par une trame réponse avec paramètre dans le cas d'une réponse à une "IRM".

On peut envisager la mise en place d'un "Time out" temps maxi d'attente réponse après envoi d'une trame.
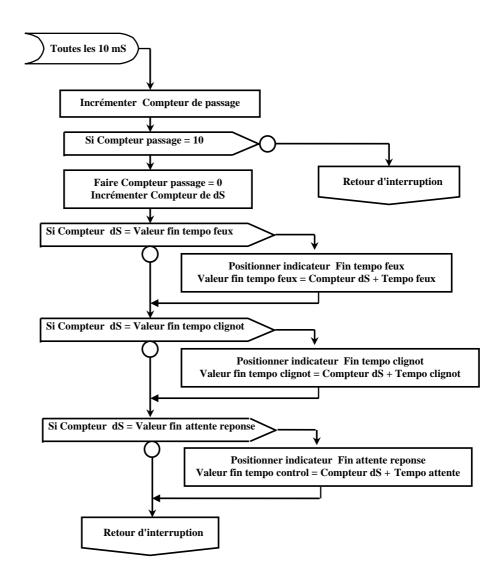
## 3.2.2 Organigrammes

Organigramme décrivant la génération des indicateurs de fin de temporisation:



### Remarque

Dans la partie "Initialisation" il faudra procéder aux affectations suivantes:


Compteur ds = 0,

Valeur fin tempo feux = Tempo feux,

Valeur fin tempo clignot = Tempo clignot,

Valeur fin attente reponse = Tempo attente reponse.
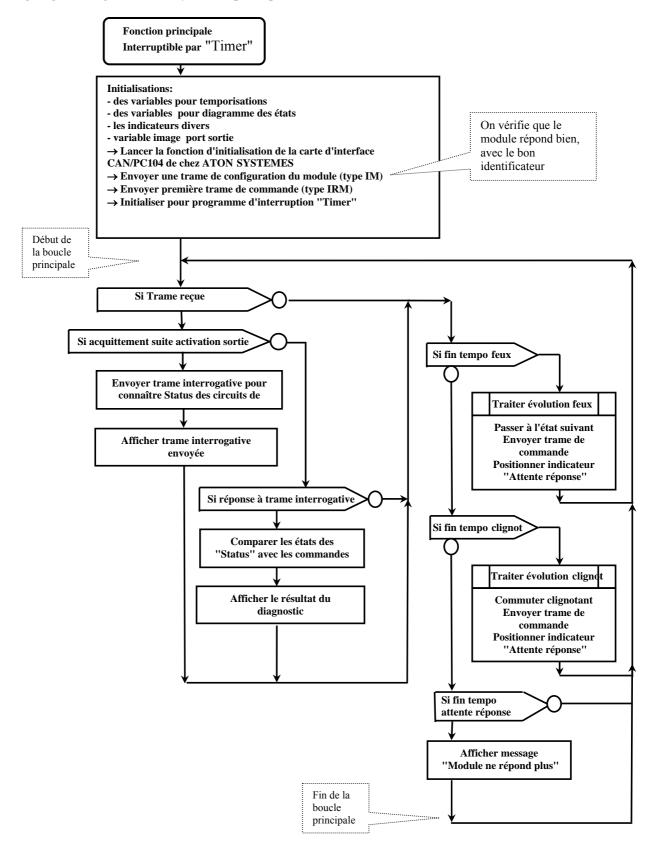
#### Organigramme général de la fonction principale



## 3.2.3 Programme en "C"

```
TP sur EID210 / Réseau CAN - VMD (Véhicule Multiplexé Didactique)
                 TP n 3: Vérifier le fonctionnement d'un bloc optique
            CAHIER DES CHARGES :
          On souhaite en enchaînement cyclique des différents états du bloc optique avant droit
                  (Rien, Veilleuse, Veilleuse+Stop, Veilleuse+Phare etc) et un fonctionnement du clignoteur.
           On réalisera en plus des fonctions de controle:
                  - On vérifiera que le module commandé renvoi bien une trame d'acquittement.
                  - On vérifiera (par fonction logicielle) que les lampes commandées sont effectivement
                           allumées
                  - On affichera quelles sont les lampes concernées ainsi que le résultat du test.
          - Le clignotement (du clignotant) sera indépendant de la permutation des autres lampes.

On impose les périodes suivantes, dans l'ordre de priorité décroissante:
                  - période de permutation des lampes 3,5 S,
                  - période de commutation du clignoteur 1,6 S,
           Ces périodes devront pouvoir être modifiées facilement.
                 - Le programme devra permettre un changement aisé de bloc cible.
         * NOM du FICHIER : CAN_VMD_TP3.C
         // Fichiers à inclure
#include <stdio.h>
#include "Structures_Donnees.h"
#include "cpu_reg.h"
#include "eid210_reg.h'
#include "Can_vmd.h
#include "Aton_can.h"
// Pour les temporisations
#define Tempo_Feux 30  // En dizième de seconde -> 3 S
#define Tempo_Clignot 16 // En dizième de seconde -> 1,6 S
#define Tempo_Att_Rep 40 // Attente réponse en dizième de seconde ->4 S
// Pour le codage des états
#define Etat_aucune 0
#define Etat_veilleuse 1
#define Etat code 2
#define Etat_phare 3
// Déclaration des variables
// Pour les variables images
union byte_bits Image_Feux,Image_Etat_Feux,Indicateurs;
#define Valeur_Feux Image_Feux.valeur
                                            // Pour un accés port complet
#define Veilleuse Image_Feux.bit.b0
#define Code Image_Feux.bit.bl
#define Phare Image_Feux.bit.b2
#define Clignot Image_Feux.bit.b3
#define S_Veilleuse Image_Etat_Feux.bit.b4 // Status veilleuse
#define S Code Image Etat Feux.bit.b5
#define S_Phare Image_Etat_Feux.bit.b6
#define S_Clignot Image_Etat_Feux.bit.b7
// Pour les indicateurs divers
#define I_Att_Rep_Acquit Indicateurs.bit.b0
#define I_Fin_Tempo_Feux Indicateurs.bit.bl
#define I_Fin_Tempo_Clignot Indicateurs.bit.b2
#define I_Fin_Tempo_Control Indicateurs.bit.b3
#define I_Fin_Tempo_Att_Rep Indicateurs.bit.b4
#define I_Att_Rep_Interrog Indicateurs.bit.b5
#define T Autorise Emis Mes Indicateurs bit b6
#define I Message Pb Affiche Indicateurs.bit.b7
// Déclaration des trames
Trame Trame_Recue;
Trame Trame_Envoyee;
Trame T_IM_Feux; // Trame de type "Input Message" pour commande module 4 Sorties de puissance Trame T_IRM_Feux; // Trame de type "Information Request Message" pour interroger les états lampes // Pour la comparaison des identificateurs Trame envoyée <-> Trame reçue
#define Ident_Trame_Envoyee Trame_Envoyee.ident.extend.identificateur.ident
#define Ident_Trame_Recue Trame_Recue.ident.extend.identificateur.ident
// Pour les temporisations
WORD Compteur_Passage,Compteur_dS; // dS -> dizième de Seconde
WORD Valeur_Fin_Tempo_Feux, Valeur_Fin_Tempo_Clignot, Valeur_Fin_Tempo_Att_Rep;
// Pour le diagramme des états
unsigned char Etat;
// Pour controle communication
int Cptr_TimeOut,Temp;
```

```
// Fonction d'interruption "Base de Temps"
void irq_bt()
// Fonction exécutée toute les 10 mS
{Compteur_Passage++;
if(Compteur_Passage==10) // Un 1/10 Seconde s'est écoulée
          {Compteur_Passage=0;
           Compteur_dS++;
           if(Compteur_dS==Valeur_Fin_Tempo_Feux)
                   {I_Fin_Tempo_Feux = 1;
                     Valeur_Fin_Tempo_Feux = Compteur_dS + Tempo_Feux;}
           if(Compteur_dS==Valeur_Fin_Tempo_Clignot)
                   {I_Fin_Tempo_Clignot = 1;
Valeur_Fin_Tempo_Clignot = Compteur_dS + Tempo_Clignot;}
           if(Compteur_dS==Valeur_Fin_Tempo_Att_Rep)
                   {I_Fin_Tempo_Att_Rep = 1;}
} // Fin de la fonction d'interruption
// FONCTION PRINCIPALE
//=========
main()
// Initialisations
// Définition des trames pour activer ou lire un bloc optique
// D'aprés doc SJA1000 et doc MCP25050 pages 22 (fonction "Write Register") et 37 (Adresse GPPIN)
// Pour trame de commande -> IM
T_IM_Feux.trame_info.registre=0x00;
T_IM_Feux.trame_info.champ.extend=1; // On travaille en mode étendu
T_IM_Feux.trame_info.champ.dlc=0x03; // Il y aura 3 données de 8 bits (3 octets envoyés)
{\tt T\_IM\_Feux.ident.extend.identificateur.ident=Ident\_T\_IM\_FVG;} \ // \ {\tt l'identificateur.Feux} \ a {\tt Vant.Gauchellent.extend.identificateur.ident=Ident\_T\_IM\_FVG}. \\
                                                                                     // Voir définitions dans CAN_VMD.h
// Pour trame interrogative -> IRM (Information Request Trame)
T IRM Feux.trame info.registre=0x00;
T_IRM_Feux.trame_info.champ.extend=1;
T_IRM_Feux.trame_info.champ.dlc=0x01;
T_IRM_Feux.trame_info.champ.rtr=1;
{\tt T\_IRM\_Feux.ident.extend.identificateur.ident=Ident\_T\_IRM\_FVG;~//~Voir~définitions~dans~CAN\_VMD.h}
/* Initialisation DU SJA1000 de la carte ATON-Systemes" sur buc PC104*/
Init_Aton_CAN();
// Envoi trame pour définir de la direction des entrées sorties
 \begin{tabular}{ll} $T_IM_Feux.data[0]=0x1F; & // première donnée -> "Adresse" du registre concernée -> GPDDR $T_IM_Feux.data[1]=0x7F; & // deuxième donnée -> "Masque" -> Voir Doc page 16 \\ \end{tabular} 
                             // troisième donnée -> "Valeur" -> les sorties sur 4 bits de poids faibles
T IM Feux.data[2]=0xF0;
I Message Pb Affiche=0;
do {Ecrire_Trame(T_IM_Feux);// Envoyer une première trame sur réseau CAN
           Cptr_TimeOut=0;
           do{Cptr TimeOut++;}while((Lire Trame(&Trame Recue)==0)&&(Cptr TimeOut<200));</pre>
        if(Ident_Trame_Recue!=Ident_T_AIM_FVG)Cptr_TimeOut=200; // Test si identificateur correct
           if(Cptr_TimeOut==200)
                   {if(I_Message_Pb_Affiche==0)
                             {I_Message_Pb_Affiche=1;
                               gotoxy(2,10);
                              printf(" Pas de reponse a la trame de commande en initialisation n"); printf(" Verifier si alimentation 12 V est OK n");}
                   for(Temp=0;Temp<100000;Temp++);} // Pour attendre un peu!</pre>
    }while(Cptr_TimeOut==200);
clsscr();
// Pour l'ensemble des indicateurs
Indicateurs.valeur=0;
Etat = Etat_aucune;
Valeur Feux=0x00;
// On envoie sur le bus la première trame -> état initial des sorties (qui sont initialisées à 0
// Initialiser les sorties à 0
T_IM_Feux.data[0]=0x1E; // première donnée -> "Adresse" du registre concernée (GPLAT définit l'état des sorties)
                                                                                                   03h+1Ch = 1Eh
T_IM_Feux.data[1]=0x0F; // deuxième donnée -> "Masque" -> les sorties sont sur les 4 bits de poids faibles
T_IM_Feux.data[2]=0x00; // troisième donnée -> "Valeur" -> au départ toutes les sorties sont à 0 (lampes éteintes)
Ecrire_Trame(T_IM_Feux);
Trame_Envoyee = T_IM_Feux;
I Att Rep Acquit=1;
// Pour base de temps et temporisations
SetVect(96,&irq_bt); // mise en place de l'autovecteur
PITR = 0x0048;
PICR = 0x0760;
                            // Une interruption toutes les 10 millisecondes
// 96 = 60H
Compteur_Passage = 0, Compteur_dS = 0;
Valeur_Fin_Tempo_Feux = Tempo_Feux;
Valeur_Fin_Tempo_Clignot = Tempo_Clignot;
Valeur_Fin_Tempo_Att_Rep = Tempo_Att_Rep;
I_Autorise_Emis_Mes=1;
```

```
// Afficher titre
gotoxy(1,1);
            ;
TP n° 3 ACTIVER FEUX ET CONTROLER ETAT AMPOULES \n");
****************** \n");
printf("
// Boucle principale
while(1)
        if (1==Lire_Trame(&Trame_Recue)) //Si trame reçue, la fonction retourne 1
                  \{\ //\ {\tt On\ vient\ de\ recevoir\ une\ trame\ en\ réponse}
                  gotoxy(1,3); // Pour effacer message d'alerte de non reponse module adresse
                                                                                                               \n");
                  printf("
                          if(I_Att_Rep_Acquit)
                           { // On attendait une trame d'acquittement suite à l'envoi d'une commande feux
                             I_Att_Rep_Acquit=0;
                             I_Autorise_Emis_Mes=1;
                            gotoxy(1,8);
printf(" Trame d'acquittement suite à une 'IM' (Input Message)\n");
                             Affiche_Trame(Trame_Recue);
                             // On peut envoyer trame interrogative afin de vérifier l'état des feux
                             Ecrire_Trame(T_IRM_Feux);
                            Valeur_Fin_Tempo_Att_Rep = Compteur_dS+Tempo_Att_Rep;
                            I_Fin_Tempo_Att_Rep=0;
                             gotoxy(1,12);
                            printf(" Trame interrogative envoyee -> 'IRM' (Information Request Message) \n");
printf(" En vue de tester le bon fonctionnement des feux \n");
                             Trame_Envoyee = T_IRM_Feux;
                             Affiche_Trame(Trame_Envoyee);
                             I_Att_Rep_Interrog=1;
                     else if(I_Att_Rep_Interrog)
                                    {// On attendait une trame de réponse à une interrogation
                                     I_Att_Rep_Interrog=0;
                                     I_Autorise_Emis_Mes=1;
                                     gotoxy(1,16);
printf(" Tr
                                                 Trame reponse a une interrogation -> 'OM' (Output Message) \n");
                                     Affiche_Trame(Trame_Recue);
                                    // Analyse de l'état des ampoules et affichage résultat diagnostique
                                             Image_Etat_Feux.valeur=Trame_Recue.data[0];
                                              if(Veilleuse==1 && S_Veilleuse==0)
                                              {gotoxy(1,20),printf("!!
                                                                          Probleme sur Veilleuse \n");}
                                              if(Veilleuse==1 && S_Veilleuse==1)
                                              {gotoxy(1,20),printf("!!
                                                                            Veilleuse OK
                                                                                                              \n");}
                                              if(Code==1 && S_Code==0)
                                                                                                       \n");}
                                              {gotoxy(1,21),printf("!!
                                                                          Probleme sur Code
                                              if(Code==1 && S_Code==1)
                                              {gotoxy(1,21),printf("!!
                                                                           Code OK
                                                                                                              \n");}
                                              if(Phare==1 && S_Phare==0)
                                              {gotoxy(1,22),printf("!!
                                                                           Probleme sur Phare \n");}
                                              if(Phare==1 && S Phare==1)
                                              {gotoxy(1,22),printf("!!
                                                                            Phare OK
                                                                                                           \n");}
                                              if(Clignot==1 && S_Clignot==0)
                                              {gotoxy(1,23),printf("!!
                                                                            Probleme sur Clignotant
                                                                                                          \n");}
                                              if(Clignot==1 && S_Clignot==1)
                                                                            Clignotant OK
                                              {gotoxy(1,23),printf("!!
                                                                                                             \n");}
                                   }
                 if(I_Fin_Tempo_Feux)
                          {I_Fin_Tempo_Feux=0;
// On passe à l'état suivant
                          switch(Etat)
                                   {case Etat_aucune : {Etat=Etat_veilleuse;
                                                                        Veilleuse =1; }
                                     case Etat_veilleuse :
                                                              {Etat=Etat_code;
                                                                        Code=1;}
                                     break;
                                     case Etat code :
                                                              {Etat=Etat_phare;
                                                                        Code=0,Phare=1;}
                           break;
                                     case Etat_phare :
                                                              {Etat=Etat_aucune;
                                                                        Veilleuse=0,Phare=0;}
                                    break;}
                          // On envoie la trame de commande avec les états mis à jour
                            T_IM_Feux.data[2]=Valeur_Feux;
                          if(I_Autorise_Emis_Mes)
                                    {Ecrire_Trame(T_IM_Feux); // Envoyer trame de commande sur réseau CAN
                                   gotoxy(1,5);
printf(" Trame de commande -> 'IM' (Input Message) \n");
                                   Trame_Envoyee = T_IM_Feux;
Affiche_Trame(Trame_Envoyee);
                                    I_Att_Rep_Acquit=1;
                                    I_Autorise_Emis_Mes=0;
                                    Valeur_Fin_Tempo_Att_Rep = Compteur_dS+Tempo_Att_Rep;
                                   I_Fin_Tempo_Att_Rep=0;}}
                   else if(I_Fin_Tempo_Clignot)
```

## 4 TP N°4: COMMANDER FEUX A PARTIR DU COMMODO FEUX

## 4.1 Sujet

Objectifs :	<ul> <li>Réaliser une application de contrôle commande d'un système pilotable par réseau CAN.</li> <li>Visualiser sur l'écran l'état du système.</li> <li>Réaliser des temporisations précises.</li> <li>Réaliser des tâches de vérification et de contrôle.</li> </ul>
Cahier des charges :	A intervalles de temps réguliers, on interroge le module sur lequel est connecté le commodo lumières afin de connaître son état.  En fonction de l'état du commodo lumière, on active les différentes lampes des blocs optiques avant et arrière.  → La temporisation nécessaire au fonctionnement des clignotants est réalisée par "Timer programmable" (interne au micro-processeur).  → Les différentes commandes imposées par la position de la manette commodo seront affichées individuellement.  → On contrôle le bon fonctionnement des ampoules des différents blocs optiques.

#### Matériels et logiciels nécessaires :

Micro ordinateur de type PC sous Windows 95 ou ultérieur

Logiciel Editeur-Assembleur-Debogueur

Si programmation en C , Compilateur GNU C/C++ Réf : EID210100

Carte processeur 16/32 bits à microcontrôleur 68332 et son environnement logiciel

(Editeur-CrossAssembleur-Debogueur) Réf: EID210000

Carte réseau CAN PC/104 de chez ATON SYSTEMES Réf : EID004000

Réseau CAN avec:

- 1 module 8 Entrées logiques destiné au commodo Réf : EID050000
- 4 modules 4S de puissance destinés aux feux arrière gauche, droit et aux feux avant gauche et droit Réf : EID051000

Câble de liaison USB, ou à défaut câble RS232, Réf : EGD000003

Alimentation AC/AC 8V, 1A pour l'alimentation de l'unité centrale Réf : EGD000001,

Alimentation 12V pour l'alimentation des modules CAN (réseau "énergie").

Durée : 2x4 heures

Manuel de travaux pratiques

## 4.2.1 Analyse

## Tâches à réaliser

Tâche principale


On envisage un fonctionnement cyclique où l'état du commodo est demandé à intervalles de temps réguliers, imposés par une base de temps. L'état recueilli du commodo est alors comparé à l'état précédent (recueilli le coup d'avant). Si un changement de position a été détecté, une phase de changement des états feux débute alors (on commande successivement les 4 blocs optiques avec les nouvelles valeurs)

Tâches secondaires

- → On interroge successivement les 4 blocs optiques et on vérifie si les valeurs des "Status" corroborent les commandes envoyées. Si une différent est détectée, on message d'alerte est affiché.
- → Suite à l'envoi d'une trame, on vérifiera que la trame reçue en réponse est correcte (acquittement du module ayant reçu une trame de commande, ou réponse cohérente du module ayant reçu une trame de interrogative.
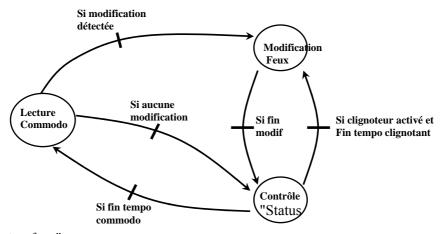
#### Diagramme des états principaux

On peut matérialisé le fonctionnement global par le diagramme des états suivant:



Etat "Modification feux"

Il s'agit d'envoyer une trame de commande (trame de type IM) à chacun des blocs optiques (Voir TP n°1). On décide d'envoyer les trames de commande dans l'ordre suivant:

- → Feux aVant Gauche (FVG).
- $\rightarrow$  puis Feux aVant Droit (FVD),
- → Feux aRrière Gauche (FRG),
- → et enfin Feux aRrière Droit (FRD).

Seules deux informations sont à changer lorsque l'on passe d'un bloc optique à un autre:

- → l'identificateur,
- → le paramètre "Value".

#### Etat "Lecture commodo"


Il s'agit d'envoyer une trame interrogative (trame de type IRM) au module 8 entrées sur lequel est connecté le commodo (Voir TP n°2). L'analyse de la trame réponse et la comparaison avec l'état mis en mémoire permet de détecter un changement éventuel.

#### Etat "Contrôle status"

Il s'agit d'envoyer des trames interrogatives (trame de type IRM) aux différents modules 4 sorties de puissance sur lesquels sont connecter les blocs optiques (Voir TP n°3).
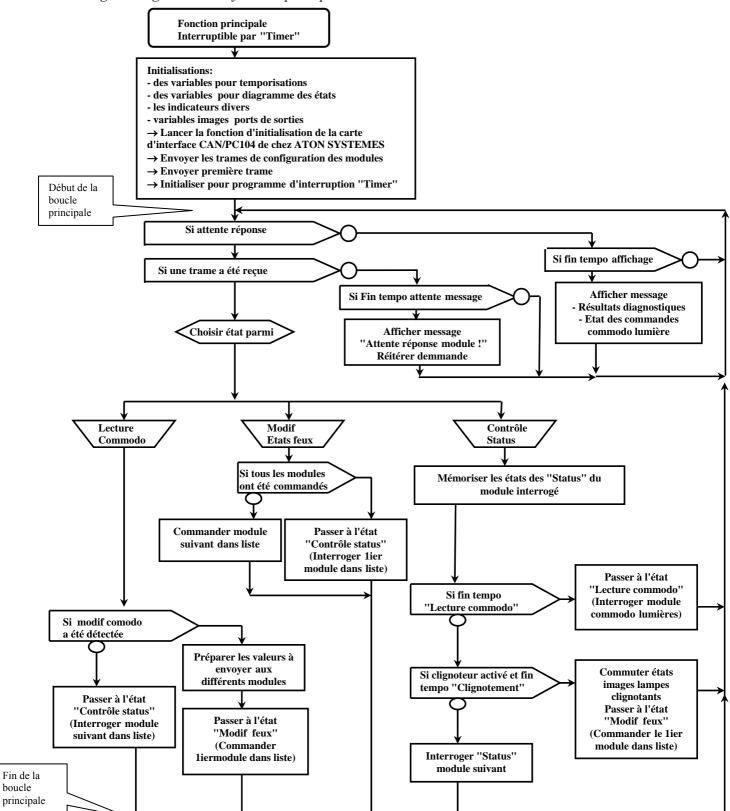
## 4.2.2 Organigrammes

Pour les indicateurs de fin de temporisation idem TP n°3 Ordinogramme général de la fonction principale



### 4.2.3 Programme en "C"

```
* TP sur EID210 / Réseau CAN - VMD (Véhicule Multiplexé Didactique)
                          TP n 4: Commander les feux à partir du commodo feux
                  CAHIER DES CHARGES :
             * A intervalles de temps réguliers, on interroge le module sur lequel est connecté le commodo lumières
               afin de connaître son état
             * En fonction de l'état du commodo lumière, on active les différentes lampes des blocs optiques
             * La temporisation nécessaire au fonctionnement des clignotants est réalisée par "Timer programmable"

    * (interne au micro-processeur).
    * Les différentes commandes imposées par la position de la manette commodo seront affichées

               individuellement.
                On réalisera en plus des fonctions de controle:
                          - On vérifiera (par fonction logicielle) que les lampes commandées sont effectivement
                          - On vérifiera (par longelon log-longelon allumées allumées - On affichera quelles sont les lampes concernées ainsi que le résultat du test. - Le clignotement (du clignotant) sera indépendant de la permutation des autres lampes ainsi que de la période de controle, - i madule ne répond pas.
               ainsi que de la periode de controle,
- On détectera si un module ne répond pas.
On impose les périodes suivantes, dans l'ordre de priorité décroissante:

période de commutation du clignoteur 0,8 S,
période de lecture commodo 0.2 S,
temporisation de détection non réponse module 1S

             * Ces périodes devront pouvoir être modifiées facilement.
* - Le programme devra permettre un changement aisé de bloc cible.
             * NOM du FICHIER : CAN_VMD_TP4.C  
                        // Fichiers à inclure
#include <stdio.h>
#include "Structures_Donnees.h"
#include "cpu_reg.h"
#include "eid210_reg.h"
#include "Can_vmd.h"
#include "Aton_can.h"
void Passer_a_Etat_Modif_Feux(void);
void Passer_a_Etat_Control_Stat(void);
// Déclarations des constantes
// Pour les temporisations
#define Tempo_Commodo 2
#define Tempo_Clignot 8
                                                     // En dizième de seconde -> 0,2 S
// En dizième de seconde -> 0,8 S
#define Tempo_Affichage 10  // Attente réponse en dizième de seconde -> 2 S #define Tempo_Affichage 10  // Attente réponse en dizième de seconde -> 0,1 S
// Pour le codage des états
#define Etat Lect Commodo Feux O
#define Etat_Modif_Feux 1
#define Etat Control Stat 2
// Déclaration des variables
// Pour les indicateurs divers (variables binaires)
union word bits Indicateurs;
#define I_Attente_Reponse Indicateurs.bit.b0
#define I_Fin_Tempo_Commodo Indicateurs.bit.b1
#define I_Fin_Tempo_Clignot Indicateurs.bit.b2
#define I_Fin_Tempo_Affichage Indicateurs.bit.b3
#define I_Fin_Tempo_Att_Rep Indicateurs.bit.b4
#define I_En_Att_Rep Indicateurs.bit.b5
#define I_Clignot_Gauche Indicateurs.bit.b6
#define I_Clignot_Droit Indicateurs.bit.b7
#define I Message Pb Affiche Indicateurs.bit.b8
// Déclaration des trames
Trame Trame_Recue;
Trame Trame_Envoyee;
#define Ident_Trame_Envoyee Trame_Envoyee.ident.extend.identificateur.ident #define Ident_Trame_Recue Trame_Recue.ident.extend.identificateur.ident
#define Ident_T_IRM T_IRM.ident.extend.identificateur.ident
#define Ident_T_IM T_IM.ident.extend.identificateur.ident
#define Valeur_T_IM T_IM.data[2]
// Pour les temporisations
WORD Compteur_Passage,Compteur_dS; // dS -> dizième de Seconde
WORD Valeur_Fin_Tempo_Commodo,Valeur_Fin_Tempo_Clignot,Valeur_Fin_Tempo_Affichage,Valeur_Fin_Tempo_Att_Rep;
// Pour le diagramme des états
unsigned char Etat, Rang_Control_Stat, Rang_Modif_Feux;
// Pour la mémoire
unsigned char Valeur_Commodo_Feux_Mem;
// Fonction d'interruption "Base de Temps"
void irq_bt()
// Fonction exécutée toute les 10 mS {Compteur_Passage++;
if(Compteur_Passage==10) // Une 1/2 Seconde s'est écoulée
             {Compteur_Passage=0;
              Compteur dS++;
              if(Compteur_dS==Valeur_Fin_Tempo_Commodo)
                          {I_Fin_Tempo_Commodo = 1;
              Valeur_Fin_Tempo_Commodo = Compteur_dS + Tempo_Commodo;} if(Compteur_dS==Valeur_Fin_Tempo_Affichage)
                          {I_Fin_Tempo_Affichage = 1;
```

```
Valeur_Fin_Tempo_Affichage = Compteur_dS + Tempo_Affichage;}
                         {I_Fin_Tempo_Clignot = 1;
                                                               Valeur_Fin_Tempo_Clignot = Compteur_dS + Tempo_Clignot;}
                         } // Fin de la fonction d'interruption
//==========
// FONCTION PRINCIPALE
main()
 int Cptr_TimeOut, Temp;
// Initialisations
clsscr();
 /* Initialisation DU SJA1000 de la carte ATON-Systemes" sur */
Init Aton CAN();
// Définition des trames pour activer ou lire un bloc optique

// Définition des trames pour activer ou lire un bloc optique

// D'aprés doc SJA1000 et doc MCP25050 pages 22 (fonction "Write Register") et 37 (Adresse GPPIN)

// Pour les trames de commande -> IM
T_IM.trame_info.registre=0x00;
T_IM.trame_info.champ.extend=1; // On travaille en mode étendu
T_IM.trame_info.champ.dlc=lx)// Un travalle en mode etendu
T_IM.trame_info.champ.dlc=lx03; // Il y aura 3 données de 8 bits (3 octets envoyés)
Ident_T_IM=Ident_T_IM_FRD;// C'est l'identificateur du bloc optique arrière droit
T_IM.data[0]=0x1F; // première donnée -> "Adresse" du registre concernée -> GPDDR
T_IM.data[1]=0xFF; // deuxième donnée -> "Wasque" -> Voir Doc MCP25050 page 16
T_IM.data[2]=0xF0; // troisième donnée -> "Valeur" -> Les sorties sont les 4 bits de poids faibles
//Configuration du registre de dirrection et
//Verification de la presence des modules
 I_Message_Pb_Affiche=0;
do {Ecrire_Trame(T_IM);// Envoyer une première trame sur réseau CAN
                         Cptr TimeOut=0;
                          do{Cptr_TimeOut++;}while((Lire_Trame(&Trame_Recue)==0)&&(Cptr_TimeOut<200));</pre>
                if(Ident_Trame_Recue!=Ident_T_AIM_FRD)Cptr_TimeOut=200; // Test si identificateur correct
                         {IT_Message_FD_Affiche=-0}

{I_Message_FD_Affiche=1;

gotoxy(2,10);

printf(" Pas de reponse du Feux aRriere Droit a la trame de commande en initialisation \n");

printf(" Verifier si alimentation 12 V est OK \n");}

for(Temp=0;Temp<100000;Temp++);} // Pour attendre un peu!
}while(Cptr_TimeOut==200);
Ident_T_IM=Ident_T_IM_FRG;// C'est l'identificateur du bloc optique arrière gauche
I_Message_Pb_Affiche=0;
do {Ecrire_Trame(T_IM);// Envoyer une première trame sur réseau CAN
                         Cptr TimeOut=0;
                          do{Cptr_TimeOut++;}while((Lire_Trame(&Trame_Recue)==0)&&(Cptr_TimeOut<200));</pre>
                 if(Ident_Trame_Recue!=Ident_T_AIM_FRG)Cptr_TimeOut=200; // Test si identificateur correct
                         if(Cptr_TimeOut==200)
                                               {if(I_Message_Pb_Affiche==0
                                                                      {I Message Pb Affiche=1;
                                              {I_Message_Pb_Affiche=1;
    gotoxy(2,10);
    printf(" Pas de reponse Feux aRriere Gauche a la trame de commande en initialisation \n");
    printf(" Verifier si alimentation 12 V est OK \n");}
for(Temp=0;Temp<100000;Temp++);} // Pour attendre un peu!</pre>
}while(Cptr_TimeOut==200);
Ident_T_IM=Ident_T_IM_FVG;// C'est l'identificateur du bloc optique aVant gauche
I Message Pb Affiche=0;
do {Ecrire_Trame(T_IM);// Envoyer une première trame sur réseau CAN
                         Cptr_TimeOut=0;
                         \label{local_continuous} \\ \text{do} \left\{ \text{Cptr\_TimeOut++;} \right\} \\ \text{while} \left( \left( \text{Lire\_Trame} \left( \& \text{Trame\_Recue} \right) == 0 \right) \& \& \left( \text{Cptr\_TimeOut} < 200 \right) \right); \\ \\ \text{do} \left\{ \text{Cptr\_TimeOut} < 200 \right) \\ \text{do} \left\{ \text{C
                 if(Ident_Trame_Recue!=Ident_T_AIM_FVG)Cptr_TimeOut=200; // Test si identificateur correct
                         if(Cptr_TimeOut==200)
                                               {if(I_Message_Pb_Affiche==0
                                                                      {I Message Pb Affiche=1;
                                              gotoxy(2,10);
  gotoxy(2,10);
  printf(" Pas de reponse Feux aVant Gauche a la trame de commande en initialisation \n");
  printf(" Verifier si alimentation 12 V est OK \n");}
for(Temp=0:Temp<100000:Temp++);} // Pour attendre un peu!</pre>
          }while(Cptr_TimeOut==200);
Ident_T_IM=Ident_T_IM_FVD;// C'est l'identificateur du bloc optique aVant Droit I_Message_Pb_Affiche=0;
do{Cptr_TimeOut++;}while((Lire_Trame(&Trame_Recue)==0)&&(Cptr_TimeOut<200));</pre>
                 if(Ident_Trame_Recue!=Ident_T_AIM_FVD)Cptr_TimeOut=200; // Test si identificateur correct
                         if(Cptr_TimeOut==200)
                                               {if(I_Message_Pb_Affiche==0)
                                                                      {I Message Pb Affiche=1;
                                              gotoxy(2,10);
  gotoxy(2,10);
  printf(" Pas de reponse Feux aVant Droit a la trame de commande en initialisation \n");
  printf(" Verifier si alimentation 12 V est OK \n");}
for(Temp=0;Temp<100000;Temp++);} // Pour attendre un peu!</pre>
          }while(Cptr TimeOut==200);
Ident_T_IM=Ident_T_IM_Commodo_Feux:// C'est l'identificateur du bloc Commdo Lumiere T_IM.data[2]=0xFF; // troisième donnée -> "Valeur" ->8 bits sont des entrées
I_Message_Pb_Affiche=0;
do {Ecrire_Trame(T_IM);// Envoyer une première trame sur réseau CAN
                         Cptr TimeOut=0;
                do{Cptr_TimeOut++;}while((Lire_Trame(&Trame_Recue)==0)&&(Cptr_TimeOut<200));
if(Ident_Trame_Recue!=Ident_T_AIM_Commodo_Feux)Cptr_TimeOut=200; // Test si identificateur correct
                         if(Cptr_TimeOut==200)
                                               {if(I Message Pb Affiche==0)
                                                                      {I_Message_Pb_Affiche=1;
                                                                         gotoxy(2,10);
                                              gotoxy(2,10);
  printf(" Pas de reponse du Commodo Lumiére a la trame de commande en initialisation \n");
  printf(" Verifier si alimentation 12 V est OK \n");}
for(Temp=0;Temp<100000;Temp++);} // Pour attendre un peu!</pre>
          }while(Cptr TimeOut==200);
```

```
clsscr();
// Initialiser les sorties à 0 (registre GPlat)
// Initialiser les sorties à 0 (registre GPlat)
T_IM.data[0]=0x1E; // première donnée -> "Adresse" du registre concernée (GPLAT définit l'état des sorties) 03h+1Ch = 1Eh
T_IM.data[1]=0x0F; // deuxième donnée -> "Masque" -> les sorties sont sur les 4 bits de poids faibles
T_IM.data[2]=0x00; // troisième donnée -> "Valeur" -> au départ toutes les sorties sont à 0 (lampes éteintes)
// Pour les trames interrogative -> IRM (Information Request Trame)
T_IRM.trame_info.registre=0x00;
T_IRM.trame_info.champ.extend=1;
T_IRM.trame_info.champ.dlc=0x01;
T_IRM.trame_info.champ.rtr=1;
Ident_T_IRM=Ident_T_IRM_Commodo_Feux; // On commence par lire le commodo
Etat = Etat_Lect_Commodo_Feux;
Valeur_Commodo_Feux_Mem=0;
// Et on envoie sur le bus la première trame
//Ecrire_Trame(T_IRM);
//Trame_Envoyee = T_IRM;
 //I_Attente_Reponse=1;
 // Pour l'état "Control Status
Rang_Control_Stat=0;
// Pour l'état "Modif Feux"
Rang Modif Feux=0;
       Pour l'ensemble des indicateurs
Indicateurs.valeur=0;
// On envoie sur le bus la première trame Ecrire_Trame(T_IRM);
while((Lire_Trame(&Trame_Recue)==0));
Trame_Envoyee = T_IRM;
I Attente Reponse=1;
PITR = 0x0048;
PICR = 0x0760;
                                                                  // mise en place de l'autovecteur
// Une interruption toutes les 10 millisecondes
                                                                     // 96 = 60H
 // Pour les temporisations
// Pour les temportsations
Compteur_Passage = 0,Compteur_dS = 0;
Valeur_Fin_Tempo_Clignot = Tempo_Clignot;
Valeur_Fin_Tempo_Affichage = Tempo_Affichage;
Valeur_Fin_Tempo_Commodo = Tempo_Commodo;
Valeur_Fin_Tempo_Att_Rep = Tempo_Att_Rep;
// Afficher titre
// Boucle principale //**********
\label{eq:while(1)} \begin{tabular}{ll} \beg
                                                 if (1==Lire_Trame(&Trame_Recue)) //Si trame reque, la fonction retourne 1
                                                                           Une Trame a été reçue
                                                                     {I_Attente_Reponse=0;
I_Fin_Tempo_Att_Rep=0; // On réarme la tempo attente réponse
                                                                        Valeur_Fin_Tempo_Att_Rep = Compteur_dS + Tempo_Att_Rep;
                                                                        I_En_Att_Rep=0;
                                                                        if(Etat==Etat Lect Commodo Feux)
                                                                                            // On est dans l'état "Lecture Commodo" {Valeur_Commodo_Feux=~(Trame_Recue.data[0]); //On récupére l'état du commodo
                                                                                                                       if(Valeur_Commodo_Feux|= Valeur_Commodo_Feux_Mem)
// On a détecté une modification de l'état commodo
{Valeur_Commodo_Feux_Mem = Etat_Commodo_Feux.valeur; // On met en mémoire
                                                                                                                                              // On prédéfinit l'état des différentes ampoules
// Combinaisons définies dans CAN VMD.h
                                                                                                                                           Valeur_FVG=Cde_Nulle, Valeur_FVD=Cde_Nulle; Valeur_FRG=Cde_Nulle, Valeur_FRD=Cde_Nulle;
                                                                                                                                            I_Clignot_Droit=0;
I_Clignot_Gauche=0;
                                                                                                                                            if(Cde Phare) // Si Commande Phare
                                                                                                                                                                     Valeur_FRG=Cde_FR_V, Valeur_FRD=Cde_FR_V; } // Les feux aRière
                                                                                                                                             if(Cde Cliqn Droit)
                                                                                                                                                                   {Valeur_FVD|=Masque_Clign_AV;
Valeur_FRD|=Masque_Clign_AR;
                                                                                                                                                                     I_Clignot_Droit=1;
                                                                                                                                                                    I_trignot_profit=1,
Valeur_Fin_Tempo_Clignot = Compteur_dS + Tempo_Clignot;
I_Fin_Tempo_Clignot = 0;} // Pour Init tempo_clignot
                                                                                                                                            Valeur_FRG|=Masque_Clign_AR;
I_Clignot_Gauche=1;
                                                                                                                                                                    Valeur_fin Tempo_Clignot = Compteur_dS + Tempo_Clignot;
I_Fin_Tempo_Clignot = 0;} // Pour Init tempo_clignot
                                                                                                                                              if(Cde_Klaxon)
                                                                                                                                                                   {Valeur_FRG|=Masque_Klaxon;
                                                                                                                                                                     Valeur_FRD = Masque_Klaxon;
                                                                                                                                             Valeur_FRD|=Masque_Stop;}
Passer_a_Etat_Modif_Feux();} // Fin si action commodo détecté
Passer_a_Etat_Control_Stat();} // FIN bloc si "Etat lecture commodo"
                                                                                                                    else
                                                                                            if(Etat==Etat_Modif_Feux)
{// On est dans Etat "Modif feux"
//On prépare la trame pour commande feux suivant
switch(Rang_Modif_Feux) // Module suivant dans la liste
                                                                     else
                                                                                                                    Rang_Modif_Feux++;
Ecrire_Trame(T_IM); // Envoyer trame
```

```
I_Attente_Reponse=1;}
                                                                                                                 case 2 : {Ident_T_IM=Ident_T_IM_FRD; //Feux aRrière Droit
                                                                                                                                                           Valeur_T_IM=Valeur_FRD;
                                                                                                                                                           Rang Modif Feux++;
                                                                                                                                                           Ecrire_Trame(T_IM); // Envoyer trame
                                                                                                                                                           Trame_Envoyee =T_IM;
                                                                                                                                                           I_Attente_Reponse=1;}
                                                                                                                 break;
                                                                                                                 case 3 : {Ident_T_IM=Ident_T_IM_FRG; //Feux aRrière Gauche
                                                                                                                                                           Valeur_T_IM=Valeur_FRG;
                                                                                                                                                          Rang Modif Feux++;
                                                                                                                                                           Ecrire_Trame(T_IM); // Envoyer trame
Trame_Envoyee =T_IM;
                                                                                                                                                           I_Attente_Reponse=1;
                                                                                                                                             }
                                                                                                                 break;
                                                                                                                                                           // On est arrivé à la fin de la modif feux
// On retourne au controle status
                                                                                                                 default :
                                                                                                                                                           {Passer_a_Etat_Control_Stat();}
                                                                                                                 break;
                                                                                                               ) // FIN bloc "Etat modif feux"
                                                                                        if(Etat==Etat Control Stat)
                                                                  else
                                                                                                              {//while(I_Fin_Tempo_Affichage==0){};
//I_Fin_Tempo_Affichage=0;
                                                                                                                 switch(Rang_Control_Stat) // Module suivant dans la liste
{case 0 : {// C'est le controle du Feux aVant Gauche
                                                                                                                                                                                Valeur_Status_FVG=Trame_Recue.data[0];
// On passe (peut être) au feu suivant
Ident_T_IRM=Ident_T_IRM_FVD;} //Feux aVant Droit
                                                                                                                                      break;
                                                                                                                                      case 1 :
                                                                                                                                                                                 {// C'est le controle du Feux aVant Droit
                                                                                                                                                                                Valeur_Status_FVD=Trame_Recue.data[0];
// On passe (peut être) au feu suivant
                                                                                                                                                                                 Ident_T_IRM=Ident_T_IRM_FRD;} //Feux aRrière Droit
                                                                                                                                      break;
                                                                                                                                                                                 {// C'est le controle du Feux aRrière Droit
                                                                                                                                      case 2 :
                                                                                                                                                                                Valeur_Status_FRD=Trame_Recue.data[0];
// On passe (peut être) au feu suivant
                                                                                                                                                                                 Ident_T_IRM=Ident_T_IRM_FRG;} //Feux aRrière Gauche
                                                                                                                                      case 3 :
                                                                                                                                                                                 {// C'est le controle du Feux aRrière Gauche
                                                                                                                                                                                Valeur_Status_FRG=Trame_Recue.data[0];
// On passe (peut être) au feu suivant
                                                                                                                                                                                Ident_T_IRM=Ident_T_IRM_FVG;} //Feux aVant Gauche
                                                                                                                                       break;
                                                                                                                  // On teste s'il est temps d'aller lire le commodo
                                                                                                                 if(I Fin Tempo Commodo)
                                                                                                                                       [// Passer à l'état "Lecture Commodo"
I_Fin_Tempo_Commodo=0;
                                                                                                                                       In Intemportunation of the International Int
                                                                                                                                     Ecrire_Trame(T_IRM);
                                                                                                                                     Trame Envoyee = T IRM;
                                                                                                              I_Attente_Reponse=1;}
// On teste si clignotants activés ET si fin tempo clignotant
                                                                                                      if(I_Clignot_Gauche)
{// Commuter ampoules clignotants gauche
    Valeur_FVG^=Masque_Clign_AV;
    Valeur_FRG^=Masque_Clign_AR;
                                                                                                                                                             Passer_a_Etat_Modif_Feux();}
                                                                                                                                      if(I_Clignot_Droit)
{// Commuter ampoules clignotants gauche
    Valeur_FVD^=Masque_Clign_AV;
    Valeur_FRD^=Masque_Clign_AR;
    Passer_a_Etat_Modif_Feux();}
                                                                                                                                       }// Fin prise compte clignotant
// On continue le controle des Feux
                                                                                                                                    // On continue le controle des Feux
{if(Rang_Control_Stat==3)Rang_Control_Stat=0;
else Rang_Control_Stat++:// Passage au feux suivant
// On envoie la trame interrogative sur le bus
Ecrire_Trame(T_IRM);
Trame_Envoyee =T_IRM;
                                                                                                              else
                                                                                                              I_Attente_Reponse=1;}
} // FIN bloc "Etat Control Status"
                                               // Fin Si trame reque
                                            else if (I_Fin_Tempo_Att_Rep) // On attend depuis trop longtemps une réponse !
                           printf("
printf("
                                                                    \n");
                                                                    gotoxy(1,20),printf("
gotoxy(1,16),printf("
                                                                                                                                                                                          \n");
                                                                                                                                                                                          \n");
                                                                    JEN_Att_Rep=1;
// On refait une tentative d'interrogation commodo
Etat = Etat_Lect_Commodo_Feux;
                                                                     Ident_T_IRM=Ident_T_IRM_Commodo_Feux;
// On envoie sur le bus la première trame
                                                                     Ecrire_Trame(T_IRM);
Trame_Envoyee = T_IRM;
                                                                  I_Attente_Reponse=1;
                                                                     //On refait une tentative d'interrogation du commodo
                      if(I_Fin_Tempo_Affichage)
```

Trame\_Envoyee =T\_IM;

```
{I_Fin_Tempo_Affichage=0;
                                  if(I_En_Att_Rep==0) // Alors on peut afficher
                       {// Résultat diagnostic Feux aVant Gauche:
gotoxy(1,4),printf("Bloc optique avant gauche:
                       if(Veilleuse_FVG==1 && S_Veilleuse_FVG==0){gotoxy(1,5),printf("!! Probleme sur Veilleuse avant gauche if(Veilleuse_FVG==0 && S_Veilleuse_FVG==1){gotoxy(1,5),printf("!if(Code_FVG==1) && S_Code_FVG==0){gotoxy(1,6),printf("!! Probleme sur Code avant gauche \n");}
                                                                                                                                                 \n");
                       \n");
                                                                                                                                              \n");
                       // Résultat diagnostic Feux aVant Droit
gotoxy(1,9),printf("Bloc optique avant Droit:\n");
                      gotoxy(1,20),printf("Feux arriere droit:\n");
if(Veilleuse_FRD==1 && S_Veilleuse_FRD==0){gotoxy(1,21),printf("!! Probleme sur Lampe Arriere droit
if(Veilleuse_FRD==0 && S_Veilleuse_FRD==1){gotoxy(1,21),printf("
                                                                                                                                                 \n");
                       if(Clignot_FRD==0 && S_Vellieuse_FKD==1){gotoxy(1,21),printf("!! Probleme sur Clignotant Arriere droit \n");}
if(Clignot_FRD==0 && S_Clignot_FRD==1){gotoxy(1,22),printf("!! Probleme sur Clignotant Arriere droit \n");}
if(Stop_FRD==1 && S_Stop_FRD==0){gotoxy(1,23),printf("!! Probleme sur Stop Arriere droit \n");}
if(Stop_FRD==0 && S_Stop_FRD==1){gotoxy(1,23),printf("!! Probleme sur Stop Arriere droit \n");}
if(Stop_FRD==0 && S_Stop_FRD==1){gotoxy(1,23),printf(" \n");}
                      // Pour l'éta commodo
                       gotoxy(4,24);
printf("Etat des differentes entrees imposees par le commodo:\n");
// FIN de la boucle principale
)// FIN de la fonction principale
// Fonction "Passer à l'état CONTROL STATUS"
void Passer_a_Etat_Control_Stat(void)
{Etat=Etat_Control_Stat; // On retourne à l'état "Control des status"
// Pour préparer la trame interrogative pour module suivant dans la liste
                         break;
                                    case 1 : Ident_T_IRM=Ident_T_IRM_FVD; //Feux aVant Droit
                                    break;
                                    case 2 : Ident_T_IRM=Ident_T_IRM_FRD; //Feux aRrière Droit
                                    break;
                                    case 3 : Ident_T_IRM=Ident_T_IRM_FRG; //Feux aRrière Gauche
                                    default : {Rang Control Stat=0;
                                                         Ident_T_IRM=Ident_T_IRM_FVG;} //Feux aVant Gauche
                                    break;
            // On envoie la trame interrogative sur le bus
           Ecrire_Trame(T_IRM);
Trame_Envoyee =T_IRM;
            I Attente Reponse=1;
} // FIN fonction "Paaser à Etat control Status"
// Fonction "Passer à l'Etat Modification Feux'
void Passer_a_Etat_Modif_Feux(void)
{WORD I_TEMP;
 Etat=Etat_Modif_Feux; // Passer à l'état "Modif feux"
 //On prépare la trame pour commander premier feux
Ident_T_IM=Ident_T_IM_FVG; // Feux aVant Gauche: Premier dans la liste
 Valeur_T_IM=Valeur_FVG;
 Rang_Modif_Feux=1;
 // On envoie la trame de commande sur le bus
 Ecrire_Trame(T_IM);
 I_Attente_Reponse=1;
  // FIN Fonction "Passer à l'Etat Modification Feux"
// Fin du fichier source C
```